

**OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ
FAZA NAȚIONALĂ - 2005**

Profil: TEHNIC

Specializarea: ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI


Clasa a – XI – a

LUCRAREA PRACTICĂ

Fișă de lucru

Amplificator de semnal cu tranzistoare

• **Schema electrică de principiu**

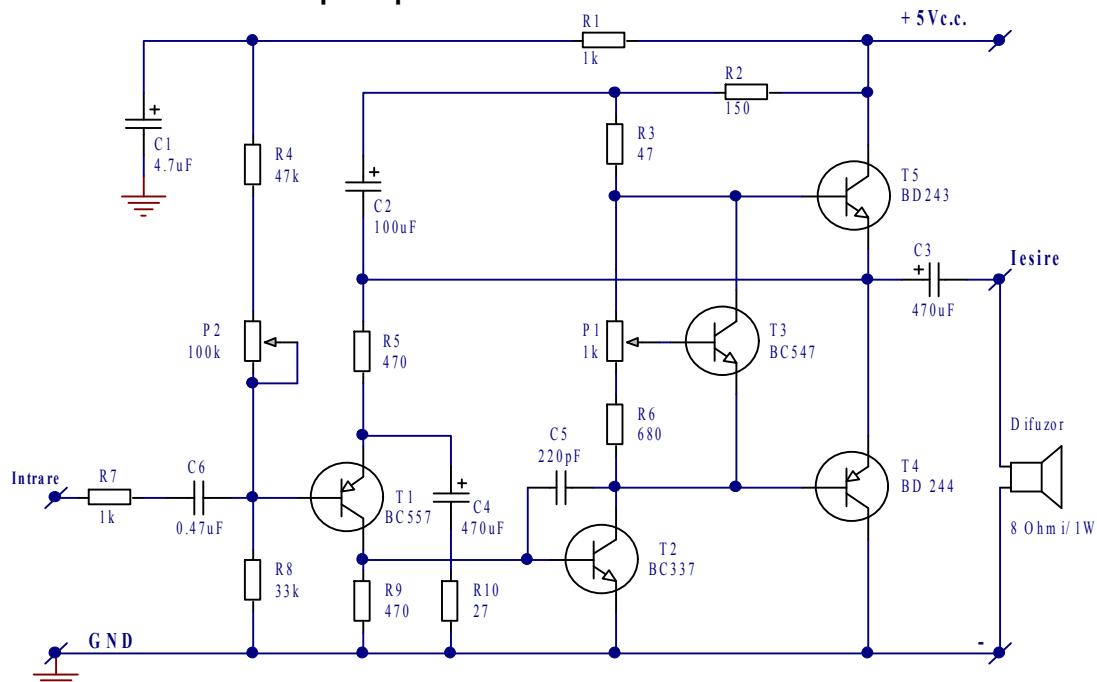

• **Lista de componente:**

Condensatoare- C3,C4= 470 μ F;C2=100 μ F;C1=4.7 μ F;C6=0.47 μ F;C5=220pF.

Tranzistoare- T1=BC 557;T2=BC 337;T3=BC 547;T5=BD 243;T4=BD 244.

Rezistoare -R4=47KΩ;R8=33KΩ;R1,R7=1KΩ;R6=680Ω;R5,R9=470 Ω;R2=150 Ω;

R3=47 Ω ; R10=27 Ω.

Rezistoare semireglabile-P1=1KΩ;P2=100KΩ .

Placă de cablaj imprimat- 1buc.

Difuzor 8Ω/1W-1buc

• **Cerințe:**

1. Notați amplasarea componentelor pe " cablaj vedere trasee" din fișă de lucru.-----5p.
 2. Realizați montajul conform schemei electrice.-----45p.
 3. Reglați parametrii funcționali ai amplificatorului în regim de curent continuu, astfel încât curentul absorbit de la sursă să fie de 15 mA, după care determinați prin măsurători de tensiune curentul I_c T5 (de mers în gol prin tranzistorul T5).-----10p.
 4. Măsurăți tensiunile U_{CE} la tranzistoarele T2, T3, T5, și tensiunea pe rezistența R10, în regim de curent continuu.-----5p.
 5. Calculați factorul de amplificare beta al tranzistorului T1 prin măsurători de tensiuni,si relații de calcul, în regim de curent continuu.-----10p.
 6. Determinați I_B T2 (currentul prin baza tranzistorului T2)prin măsurători de tensiuni și relații de calcul, în regim de curent continuu.-----5p.
 7. Măsurăți cu osciloscopul perioada și amplitudinea semnalelor de la intrarea și ieșirea amplificatorului, determinați frecvența și amplificarea în tensiune.-----10p.
- Se acordă din oficiu.-----10p.

Total -----100p.

Timp de lucru: 180 minute

NOTA:

- Verificați cablajul imprimat și toate componente, sesizați comisia in cazul depistării unor nereguli înainte de realizarea practică a montajului, (orice sesizare ulterioară nu mai este valabilă).

- Cablaj vedere dinspre componentă

