

**OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ  
FAZA NAȚIONALĂ - 2005**


**Profil: TEHNIC**

**Specializarea: ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI**

**Clasa a – XII – a**

**LUCRAREA PRACTICĂ**  
**Fișă de lucru**  
**Sursă de tensiune reglabilă cu circuitul integrat LM 723**

**• Schema electrică de principiu**

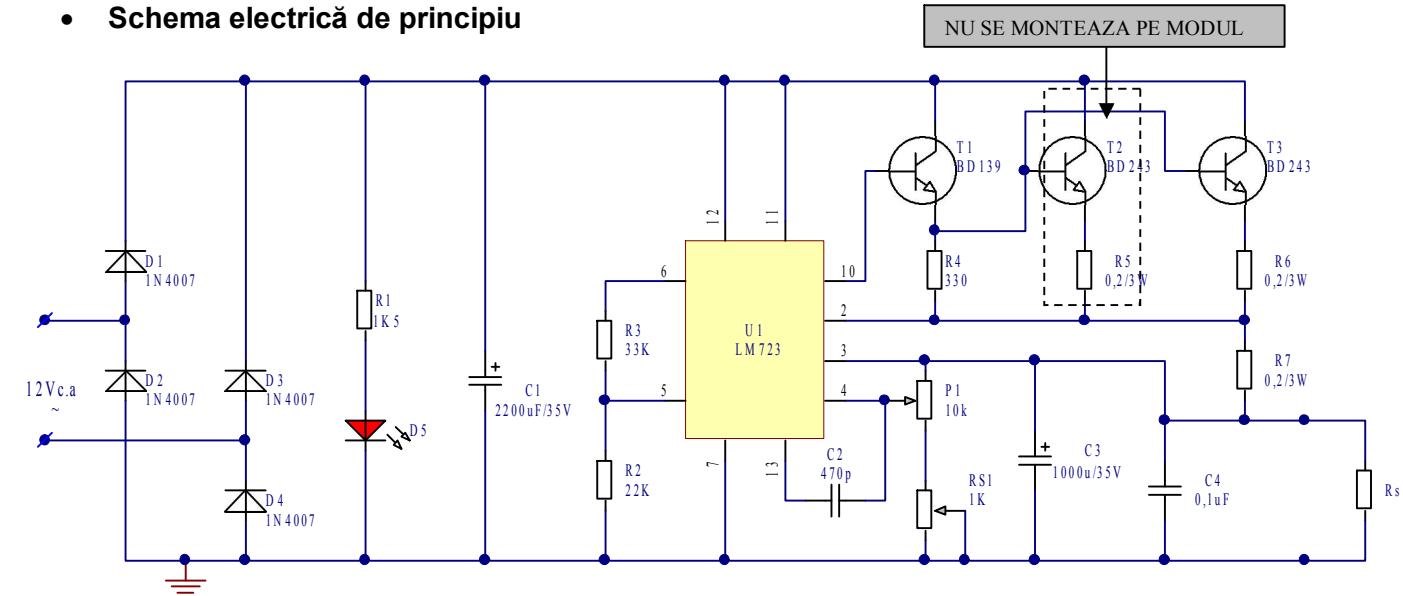

**• Lista de componente:**

Diode -D1;D2;D3;D4.=1N4007;

Circuit integrat – LM 723 + soclu

Dioda electroluminiscentă-LED roșu-1buc

Rezistoare semireglabile RS1=1K Ω;P1=10KΩ

Condesatoare –C1=2200μF;C3=1000μF;C2=470pF;C4=0.1μF.

Placă de cablaj imprimat- 1buc

Tranzistoare - T1=BD 139;T2=BD 243

Rezistoare -R6=0.22Ω/3W;R4=330Ω;R1=1,5KΩ;R2=22KΩ;R3=33KΩ;RS=47Ω/3W; R6,7= 0,22 Ω/3W.

**• Cerințe:**

1. Notați amplasarea componentelor pe " cablaj vedere trasee" din fișă de lucru.-----5p.

2. Realizați montajul conform schemei electrice.-----45p.

3. Reglați tensiunea de ieșire la valoarea de 10 V și determinați prin calcul curentul prin rezistență de sarcină.-----10p.

4. Determinați curentul de emitor al lui T3 ,prin măsurători de tensiune și relații de calcul.-----5p.

5. Determinați valoarea curentului prin pinul 5, prin măsurători de tensiuni și relații de calcul.----10p.

6. Determinați curentul prin LED, prin măsurători de tensiune și relații de calcul.-----5p.

7. Măsurăți cu osciloscopul perioada și amplitudinea pulsărilor de la intrarea stabilizatorului de tensiune, determinați frecvența și amplitudinea (ondulațiilor) -----10p.

Se acordă din oficiu.-----10p.

**Total -----100p.**

**Timp de lucru: 180 minute**

**NOTA:** Verificați cablajul imprimat și toate componentele cu excepția circuitului integrat (care a fost verificat), sesizați comisia în cazul depistării unor nereguli înainte de realizarea practică a montajului, (orice sesizare ulterioară nu mai este valabilă).


**Fișă de lucru**

## Sursă de tensiune reglabilă cu circuitul integrat LM 723

- **Cerințe:**

1. Notați amplasarea componentelor pe "cablaj vedere trasee" din fișa de lucru.-----5p.

### Cablaj vedere trasee

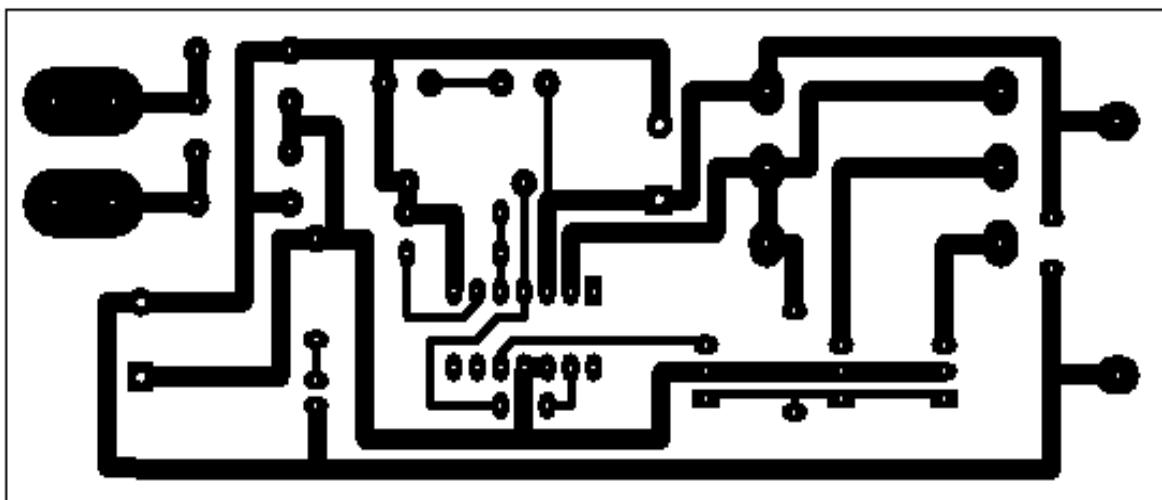

2. Realizați practic montajul conform schemei electrice-----45p.

- Finalizarea lipirii componentelor (procentual)-----35p.
- Calitatea lipiturilor-----5p.
- Estetica lucrării-----5p.

3. Reglați tensiunea de ieșire la valoarea de 10 V și determinați prin calcul curentul prin rezistență de sarcină.-----10p.

#### Calcul:

**Rezultat:**  $I_{RS} = \dots \dots \dots$  -----10p.

4. Determinați curentul de emitor al lui T3 ,prin măsurători de tensiune și relații de calcul.-----5p.

#### Calcul:

**Rezultat:**  $I_E T3 = \dots \dots \dots$  -----5p.

5. Determinați valoarea curentului prin pinul 5 al circuitului integrat , prin măsurători de tensiuni și relații de calcul.-----10p.

#### Calcul:

**Rezultat:**  $I_{pin5} = \dots \dots \dots$  -----4p

$U_{R2} = \dots \dots \dots$  -----3p.

$U_{R3} = \dots \dots \dots$  -----3p.

6. Determinați curentul prin LED, prin măsurători de tensiune și relații de calcul.-----5p.

#### Calcul:

**Rezultat:**  $I_{LED} = \dots \dots \dots$  -----4p.

$U_{LED} = \dots \dots \dots$  -----1p.

7. Măsurați cu osciloscopul perioada și amplitudinea pulsărilor(ondulațiilor) de la intrarea stabilizatorului de tensiune, determinați frecvența și amplitudinea ondulațiilor -----10p

#### Calcul:

**Rezultat:** frecvența ondulațiilor = ..... -----4p.

amplitudinea pulsărilor = ..... -----3p.

$T = \dots \dots \dots$  -----3p.

- Cablaj-vedere dinspre componente

