

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza națională – 21.03.2005

Profil: tehnic

Specializare: electrotehnică

Clasa: a XIIa

Barem de corectare și notare

- ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I.

TOTAL: 20 puncte

R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	a	a	c	d	b	c	c	a	c	a	d	b	c	d	b	b	a	c	d	
P	1p																			

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. II.

TOTAL: 30 puncte

1. 4 puncte

R	a	serie	1p
b	statorică	1p	
c	compund	1p	
d	statorice	1p	

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

2. 8 puncte

R	a	două	1p
b	primară	1p	
c	secundară	1p	
d	secundară	1p	
e	ampermetru	1p	
f	puterea	1p	
g	mică	1p	
h	scurtcircuit	1p	

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

3. 10 puncte

R	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
F	A	A	F	F	A	F	A	A	A	F
P	1p									

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

4. 4 puncte

R	1	2	3	4
B	A	D	F	
P	1p	1p	1p	1p

Se acordă câte **1 punct** pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greșit sau lipsă răspunsului se acordă **0 puncte**.

Subiectul III.**TOTAL: 40 puncte****1.****20 puncte****K- deschis****10 puncte**

$$R_e = \frac{(r_{v1} + r_{v2}) \times (R_1 + R_2)}{r_{v1} + r_{v2} + R_1 + R_2}$$

2 p

$$R_e = \frac{(2500 + 1500) \times (1500 + 2500)}{2500 + 1500 + 1500 + 2500} = 2000\Omega$$

2p

$$I = \frac{E}{R_e + r_i}$$

1p

$$I = \frac{450}{2000 + 4,5} = 0,22A$$

1p

$$U_{v1} = \frac{I}{2} \times 2500 = 280,6V$$

2p

$$U_{v2} = \frac{I}{2} \times 1500 = 168,4V$$

2p**K- închis****10 puncte**

$$R_e = \frac{r_{v1} \times R_1}{r_{v1} + R_1} + \frac{r_{v2} \times R_2}{r_{v2} + R_2}$$

2 p

$$R_e = \frac{2500 \times 2500}{2500 + 2500} + \frac{1500 \times 1500}{1500 + 1500} = 2000\Omega$$

2p

$$I = \frac{E}{R_e + r_i}$$

1p

$$I = \frac{450}{2000 + 4,5} = 0,22A$$

1p


$$U_{v1} = \frac{I}{2} \times 2500 = 280,6V$$

2p

$$U_{v2} = \frac{I}{2} \times 1500 = 168,4V$$

2p

Se acordă 10 puncte pentru orice variantă corectă indicată de candidat.

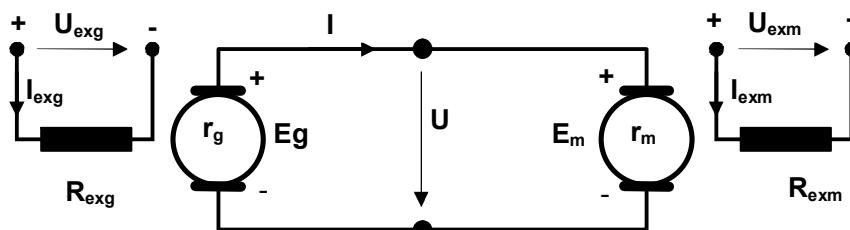2.**20 puncte**

6 puncte pentru schema corectă
6 puncte pentru toate notațiile corecte

$$I = \frac{E_g - E_m}{r_g + r_m}$$

1 punct

$$I = \frac{200 - 50}{1 + 4} = 30A$$

1 punct

$$U = Ir_M + E_M$$

0,5 puncte

$$U = 30 \times 4 + 50 = 170A$$

0,5 puncte

$$U = E_G + Ir_G$$

0,5 puncte

$$U = 200 - 30 \times 1 = 170V$$

0,5 puncte

$$P = U \times I$$

1 punct

$$P = 170 \times 30 = 4100W$$

1 punct

$$n = \frac{30}{\pi} \frac{1}{M} P$$

1 punct

$$n = \frac{30}{\pi} \times \frac{1}{100} \times 4100 = 392 \text{ rot/min}$$

1 punct