

**OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE**  
**Faza națională – 21.03.2005**

**Profil: TEHNIC****Specializare: TELECOMUNICATII****Clasa: a XI-a**

- ◆ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- ◆ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

**Subiectul I.****TOTAL: 20 puncte**


Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Hasurile la desenul cu secțiune se trasează:
  - a) perpendicular pe axa de simetrie;
  - b) paralel cu liniile de contur;
  - c) inclinate la 45 de grade;
  - d) inclinate la 60 de grade.
2. Linia de axa a unei piese cilindrice se trasează cu:
  - a) linie punct subțire;
  - b) linie interrupță subțire;
  - c) linie continuă subțire;
  - d) linie continuă groasă.
3. Urmatorul tabel de adevar corespunde :
  - a) CBB JK;
  - b) CBB T;
  - c) CBB D;
  - d) CBB RS ;

X <sub>int</sub>	Q <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

4. Circuitul logic din figură compara 2 biti, semnalizând 1 logic la ieșire:

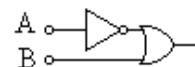- a) A ≥ B
- b) A ≤ B
- c) A = B
- d) A < B



5. Decodorul din BCD pentru circuit de afisare cu 7 segmente are:

- a) 4 intrari și 8 ieșiri;
- b) 7 intrari și 4 ieșiri;
- c) 4 intrari și 7 ieșiri;
- d) 4 intrari și 4 ieșiri.

6. Expresia logica  $A \oplus 1$  are valoarea binară:

- a)  $\bar{A}$ ;
- b) A;
- c) 0;
- d) 1

7. Tabelul de adevar din figura de mai jos corespunde:

- a) funcției logice  $\bar{S}I$ ;
- b) funcției logice SAU;
- c) funcției logice SAU-EXCLUSIV;
- d) funcției logice SAU-NU.

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

8. Semnalul digital de la ieșirea unui multiplexor primar PCM30 are viteza :

- a) 2044 kb/s ;
- b) 2088 kb/s ;
- c) 2048 kb/s ;
- d) 2084 kb/s .

9. Cifra 3 din denumirea codului de linie HDB-3 are semnificația că :

- a) există de 3 ori mai multă informație de tact în comparație cu codul AMI ;
- b) fiecare al treilea bit consecutiv zero este transformat în impuls ;
- c) fiecare al treilea bit consecutiv zero este transformat în impuls cu “viol de polaritate”;
- d) în codul HDB-3 nu apar niciodată mai mult de trei zerouri consecutive.

10. Un semnal analogic are componenta de frecvență maximă situată la  $f$  [Hz]. Pentru caracterizarea completă a semnalului eșantionat, este necesar :

- a) este imposibil ;
- b) să se extragă câte un eșantion la fiecare interval de  $(1/2f)$  s ;
- c) să se extragă eșantioanele la intervale de  $(1/f)$  s ;
- d) să se transmită  $f/2$  eșantioane în fiecare secundă.

11. Sistemele de curenti purtători folosesc :

- a) modulația în amplitudine ;
- b) modulația în frecvență;
- c) modulația în fază;
- d) modulația impulsurilor în cod (PCM).

12. Modulând în amplitudine un semnal purtător de  $f = 25$  k Hz cu un semnal de frecvență vocală și selectând banda laterală inferioară , semnalul rezultat va ocupa următorul spectru de frecvență :

- a) ( 21,6 – 24,7) k Hz;
- b) (22,6 – 25,7) k Hz;
- c) (23,6 – 26,7) k Hz;
- d) (21,7 – 24,6) kHz.

13. Funcționarea tranzistorului cu ambele joncțiuni polarizate invers corespunde:

- a) regimului activ normal;
- b) regimului de saturare;
- c) regimului activ invers;
- d) regimului de tăiere.

14. Factorul de amplificare în curent pentru conexiunea bază comună a unui tranzistor bipolar este:

- a) 0,98
- b) 0,098
- c) 9,8
- d) 98

15. Diodele de detecție sunt utilizate ca:

- a) diode redresoare la frecvențe joase;
- b) diode redresoare la frecvențe înalte;
- c) diode stabilizatoare de tensiune;
- d) diode cu capacitate variabilă.

16. Între factorii de amplificare în curent continuu  $\alpha_0$  și  $\beta_0$  există relația:

$$a) \alpha_0 = \frac{\beta_0}{1 - \beta_0}; \quad b) \beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0}; \quad c) \alpha_0 \approx \beta_0; \quad d) \alpha_0 \approx 2\beta_0$$

17. Dioda Zener funcționează :

- a) ca diodă electroluminiscentă;
- b) ca amplificator;
- c) în polarizare inversă, în regim de străpungere controlată;
- d) în regim de oscilator.

18. Unitatea de măsură pentru presiune în SI este:

- a) barul;
- b) atmosfera tehnică;
- c) atmosfera fizică;
- d) pascalul.

19. Prin metoda de citire directă, forță se măsoară cu:

- a) balanță;
- b) dinamometrul;
- c) barometrul;
- d) debitmetrul.

20. Solicitarile termice depind de:

- a) durata și mărimea curentului de scurtcircuit;
- b) durata și mărimea tensiunii electrice aplicate;
- c) valoarea maximă a curentului de scurtcircuit;
- d) valoarea maximă a tensiunii aplicate.


## **Subiectul. II.**

**TOTAL: 30 puncte**

1. Pentru schema de mai jos:

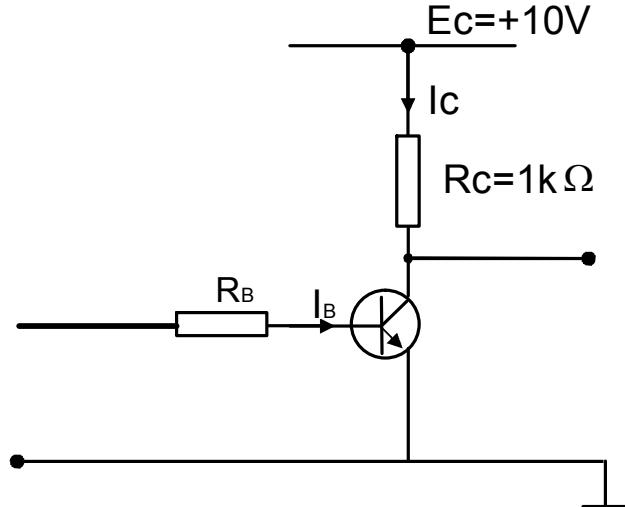- a) Conectați  $R_B$  astfel încât tranzistorul să funcționeze în regim activ normal.
- b) Calculați valorile curentului de colector și tensiunii colector-emitor pentru care dreapta de sarcină a tranzistorului din figură intersecteză axele planului caracteristicilor statice de ieșire și figurați dreapta de sarcină.
- c) Dimensionați valoarea rezistenței  $R_B$  astfel încât punctul static de funcționare să se găsească la jumătatea dreptei de sarcină.

Se cunosc:  $U_{BE}=0,7$  V;  $\beta=100$ ;  $I_{CB0}=0$



2. a) Să se demonstreze, folosind tabelul de adevăr, relația:  $A + \bar{A} * B = A + B$ .

b) Să se implementeze forma simplificată a funcției numai cu porti NAND.

### **Subiectul III.**

**TOTAL: 40 puncte**


1. O secvență binară din multiplexul primar PCM, înainte de a fi transformată prin codare de linie, are următoarea reprezentare : **1000011000011**. Corespunzător acestei secvențe se cere :

- a) Să se calculeze durata unui bit din secvență ;
- b) Să se reprezinte grafic semnalul binar NRZ (fără revenire la zero);
- c) Să se reprezinte grafic semnalul binar RZ (cu revenire la zero);
- d) Să se reprezinte grafic semnalul ternar AMI-RZ ;
- e) Să se reprezinte grafic semnalul codat HDB-3 NRZ.

2) Considerând diodele  $D_1$ ,  $D_2$  ideale și un amplificator operațional ideal:

a) Să se deseneze schemele echivalente asociate celor două semialternanțe ale semnalului de intrare;

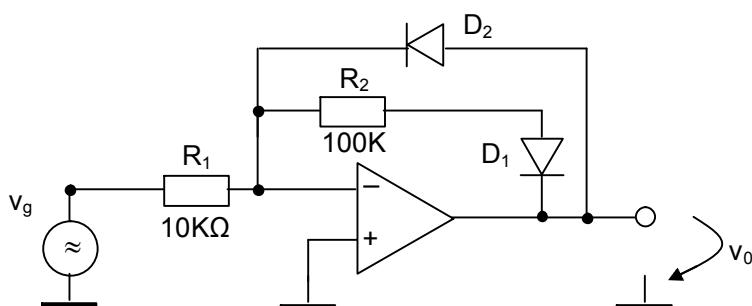b) Să se deseneze forma de undă a tensiunii la ieșire,  $v_o$ , dacă semnalul aplicat este sinusoidal și are amplitudinea de 100 mV;



c) Să se calculeze amplitudinea maximă a semnalului la ieșire.