


OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ
Faza națională - 2005

Profil: TEHNIC

Specializarea: TELECOMUNICAȚII
Clasa a XII-a

PROBA PRACTICĂ

Se dă schema din figură:

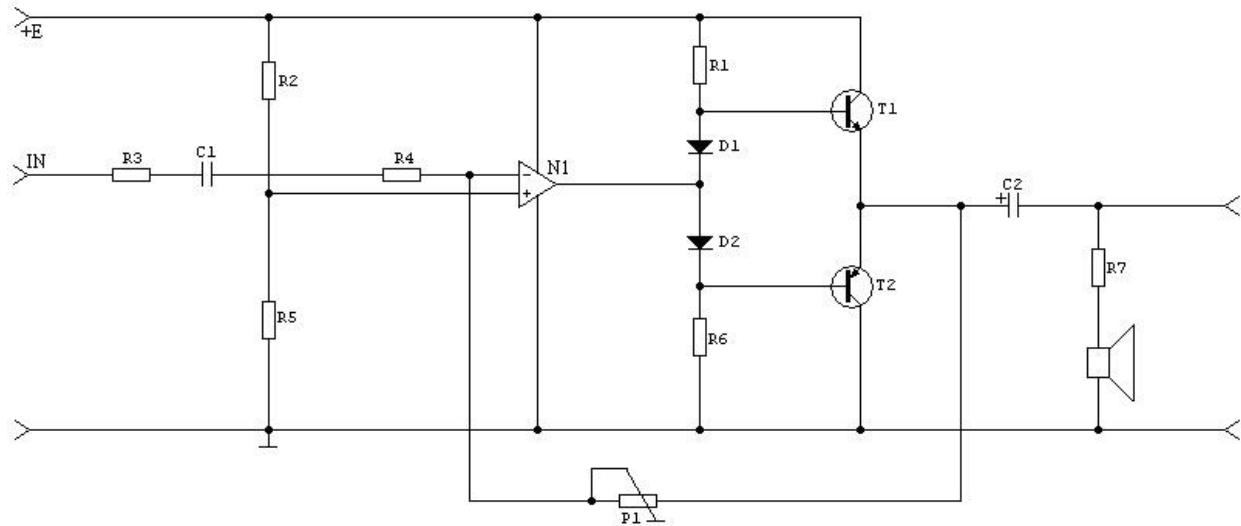

[Lista de componente](#)

- D1, D2 – diode 1N4007
- T1 – tranzistor BD243 (npn)
- T2 – tranzistor BD244 (ppn)
- N1 – circuit integrat de tipul BA741
- C1 – condensator de $0,1\mu F$
- C2 – condensator de $470\mu F / 25V$
- R1, R6 – rezistoare de $4,7K\Omega$
- R2, R5 – rezistoare de $27K\Omega$
- R3 – rezistor de $1K\Omega$
- R4 – rezistor de $15K\Omega$
- R7 – rezistor de $10\Omega / 5W$
- P1 - potențiometru semireglabil de $1 M\Omega$
- Difuzor
- Soalu pentru CI
- Cablaj imprimat
- Conductoare de legătură

Configurația terminalelor circuitului integrat BA741
 Vedere de sus

NC	NC	NC	V+	Iesire	NUL	NC
14	13	12	11	10	9	8
1	2	3	4	5	6	7

NC – Nod comun la masă

Obs. Terminalele NUL nu se vor conecta.

Cerinte

1. Realizați practic pe cablaj montajul indicat, fără a planta tranzistoarele T1 și T2.
2. Alimentați montajul de la sursa de tensiune continuă E după ce în prealabil ati verificat tensiunea de ieșire a acesteia. $E=7\dots15V$. Se preferă valoarea minimă a tensiunii.
3. Măsurați cu un ampermetru intensitatea curentului absorbit de la sursa de tensiune continuă $I1=.....$.
4. Decuplați alimentarea și plantați tranzistoarele T1 și T2. Atenție la configurația terminalelor tranzistoarelor T1 și T2 !
5. Cuplați alimentarea și măsurați cu un ampermetru intensitatea curentului absorbit de la sursa de tensiune continuă în acest caz $I2=.....$.
6. Calculați intensitatea curentului de colector în repaus prin T1 $IC1=.....$.
7. Măsurați tensiunea colector emitor a fiecărui tranzistor $U_{CE1}=...$ și $U_{CE2}=...$.
8. Măsurați tensiunea bază emitor a fiecărui tranzistor $U_{BE1}=...$ și $U_{BE2}=...$ și stabiliți clasa de funcționare pentru tranzistoarele T1 și T2.
9. Se conectează între terminalele IN și masă un generator de semnal sinusoidal de frecvență audio (de exemplu 1KHz...10KHz) și se verifică senzorial (cu ajutorul difuzorului) funcționarea montajului.
10. Se scurtcircuitează difuzorul rămânând ca și consumator numai R7 și se regleză cursorul P1 astfel încât $P1=1\text{ M}\Omega$. Se conectează un osciloscop în paralel cu R7. Se variază valoarea amplitudinii semnalului de intrare U_{in} până când semnalul de ieșire U_{out} vizualizat cu osciloscopul are aceeași formă cu cel de intrare, tot sinusoidal. Se măsoară acest semnal $U_{out}=....$ Se măsoară semnalul $U_{in}=...$ conectând osciloscopul la intrare.
11. Se determină valoarea experimentală a amplificării în tensiune a amplificatorului $AU=U_{out}/U_{in}=.....$ Se calculează valoarea teoretică a amplificării în tensiune a amplificatorului recunoscând configurația AO $AUT=.....$.
12. Precizați rolul următoarelor componente din schemă:
T1 și T2 și conexiunea lor
N1 și configurația lui
D1, D2
R1, R6
R2, R5

BAREM DE NOTARE

Nr. crt.	CRITERII DE EVALUARE	Punctaj acordat	Punctaj obținut
1.	Calitatea lipiturilor	5	
2.	Amplasarea corecta a componentelor (piese paralele, marcaj vizibil) Preformarea terminalelor Conectarea componentelor aşa încât să se evite solicitările termice	10	
3.	Funcționalitatea montajului	30	
4.	Alegerea corespunzătoare a aparatelor	5	
5.	Alegerea corespunzătoare a domeniului de măsurare	5	
6.	Măsurați tensiunea bază emitor a fiecărui tranzistor $U_{BE1}=\dots$ și $U_{BE2}=\dots$ și stabiliți clasa de funcționare pentru tranzistoarele T1 și T2.	10	
7.	Se conectează între terminalele IN și masă un generator de semnal sinusoidal de frecvență audio (de exemplu 1KHz...10KHz) și se verifică senzorial (cu ajutorul difuzorului) funcționarea montajului	5	
8.	Se scurtcircuitează difuzorul rămânând ca și consumator numai R7 și se regleză cursorul P1 astfel încât $P1=1\text{ M}\Omega$. Se conectează un osciloscop în paralel cu R7. Se variază valoarea amplitudinii semnalului de intrare U_{in} până când semnalul de ieșire $U_{ieș}$ vizualizat cu osciloscopul are aceeași formă cu cel de intrare, tot sinusoidal. Se măsoară acest semnal $U_{ieș}=\dots$. Se măsoară semnalul $U_{in}=\dots$ conectând osciloscopul la intrare.	5	
9.	Se determină valoarea experimentală a amplificării în tensiune a amplificatorului $AU=U_{ieș}/U_{in}=\dots$. Se calculează valoarea teoretică a amplificării în tensiune a amplificatorului recunoscând configurația AO AUT=...	5	
10.	Precizați rolul următoarelor componente din schemă: T1 și T2 și conexiunea lor N1 și configurația lui D1, D2 R1, R6 R2, R5	10	
OFICIU		10	10
TOTAL		105	